

Circuito sommatore: onde sinusoidali

