

Circuito sommatore: onda sinusoidale e onda quadra

