

# Circuito sommatore: battimenti

